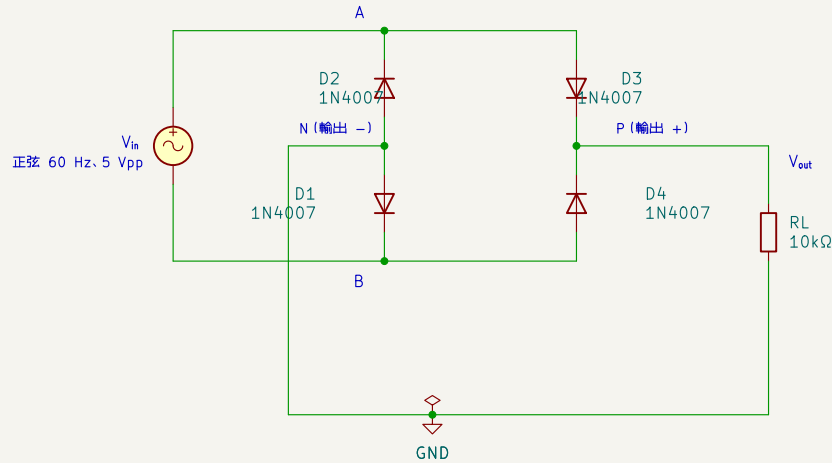


Lab 1 實驗四：全波橋式整流器量測電路



正半週 $A \rightarrow D3 \rightarrow P \rightarrow R_L \rightarrow N \rightarrow D2 \rightarrow B$; 負半週 $B \rightarrow D4 \rightarrow P \rightarrow R_L \rightarrow N \rightarrow D1 \rightarrow A$

$$V_{out,peak} \approx V_{in,peak} - 2V_{D,on}$$

第 26 頁在 R_L 兩端並聯 C 1 μF ; 第 27 頁改並聯齊納, 陰極朝 P (輸出 +) 那側
輸入與輸出沒有共同節點: 示波器兩支地夾不可同時接 B 與 N, 見筆記的接地陷阱

NoteCraft 電子學實作系列

Sheet: /

File: lab1-exp4-bridge.kicad_sch

Title: Lab 1 實驗四：全波橋式整流器

Size: A5

Date: 2026-09-25

Rev: 1

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 1/1