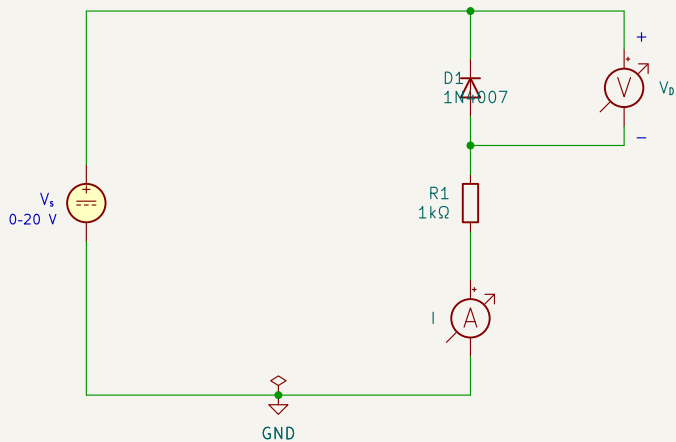


Lab 1 實驗二：逆偏漏電流量測電路（D1 反接）



$V_s = V_D + I \cdot 1 \text{ k}\Omega$; 逆偏 $I \approx 0$, $V_D \approx V_s$, 電流表用 μA 檔
.dc V1 0 20 0.1

NoteCraft 電子學實作系列

Sheet: /

File: lab1-exp2-reverse.kicad_sch

Title: Lab 1 實驗二：逆偏漏電流

Size: A5

Date: 2026-09-19

KiCad E.D.A. 10.0.6

Rev: 1

Id: 1/1