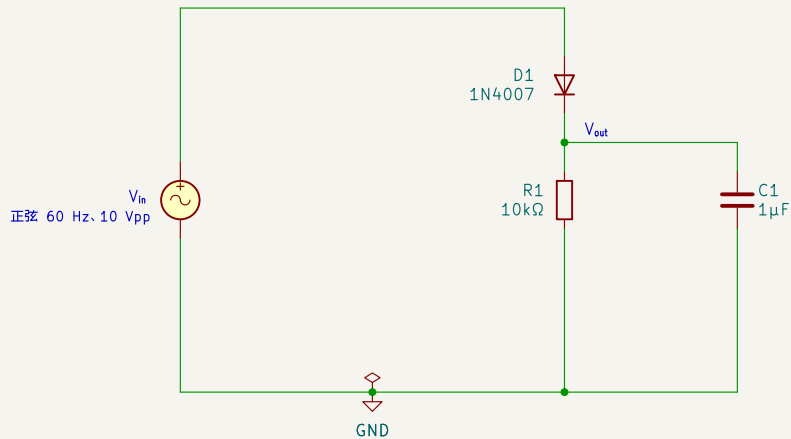


Lab 1 實驗三：半波整流器量測電路



$$V_{out,peak} \approx V_{in,peak} - V_{D,on}$$

示波器 CH1 跨 V_{in} 與地、CH2 跨 V_{out} 與地, 兩支地夾都接同一點 GND

C1 是講義第 20 頁才並上去的濾波電容; 第 18 頁的量測先不要接

.tran 10u 50m

NoteCraft 電子學實作系列

Sheet: /

File: lab1-exp3-halfwave.kicad_sch

Title: Lab 1 實驗三：半波整流器

Size: A5

Date: 2026-09-25

Rev: 1

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 1/1